

Μεταβλητό τροφοδοτικό DC

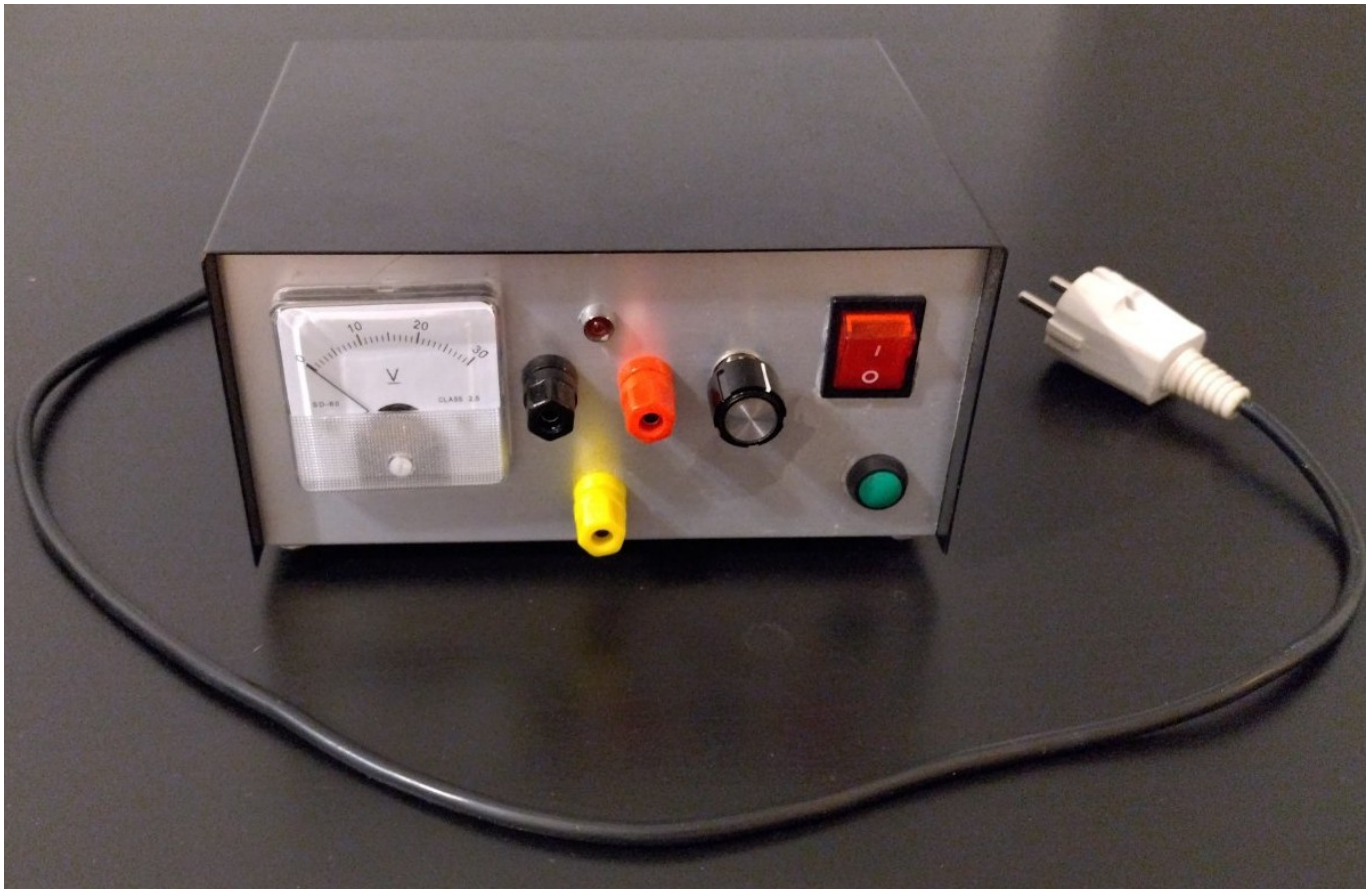


Το παρόν έργο είναι ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό συνεχούς τάσης με μετασχηματιστή στα 60 VA. Για καλύτερη αξιοποίηση της ισχύος του, έχει φτιαχτεί ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει ένα switching ρυθμιστή τάσης, αλλά επίσης και έναν LDO στεθεροποιητή τάσης για μείωση του θορύβου εξόδου του με την ελάχιστη θερμική απώλεια ισχύος.

Για περιορισμό του ρεύματος εξόδου το μέγιστο ρεύμα που επιτρέπει είναι 3 A για το εύρος 2~20 Volt και 2 A για 20~30 Volt αντίστοιχα. Η ρύθμιση γίνεται αυτόματα από το κύκλωμα. Όταν γίνει υπέρβαση ρεύματος κλειδώνει μετά από μια μικρή χρονική καθυστέρηση. Η επαναφορά γίνεται με κουμπί.

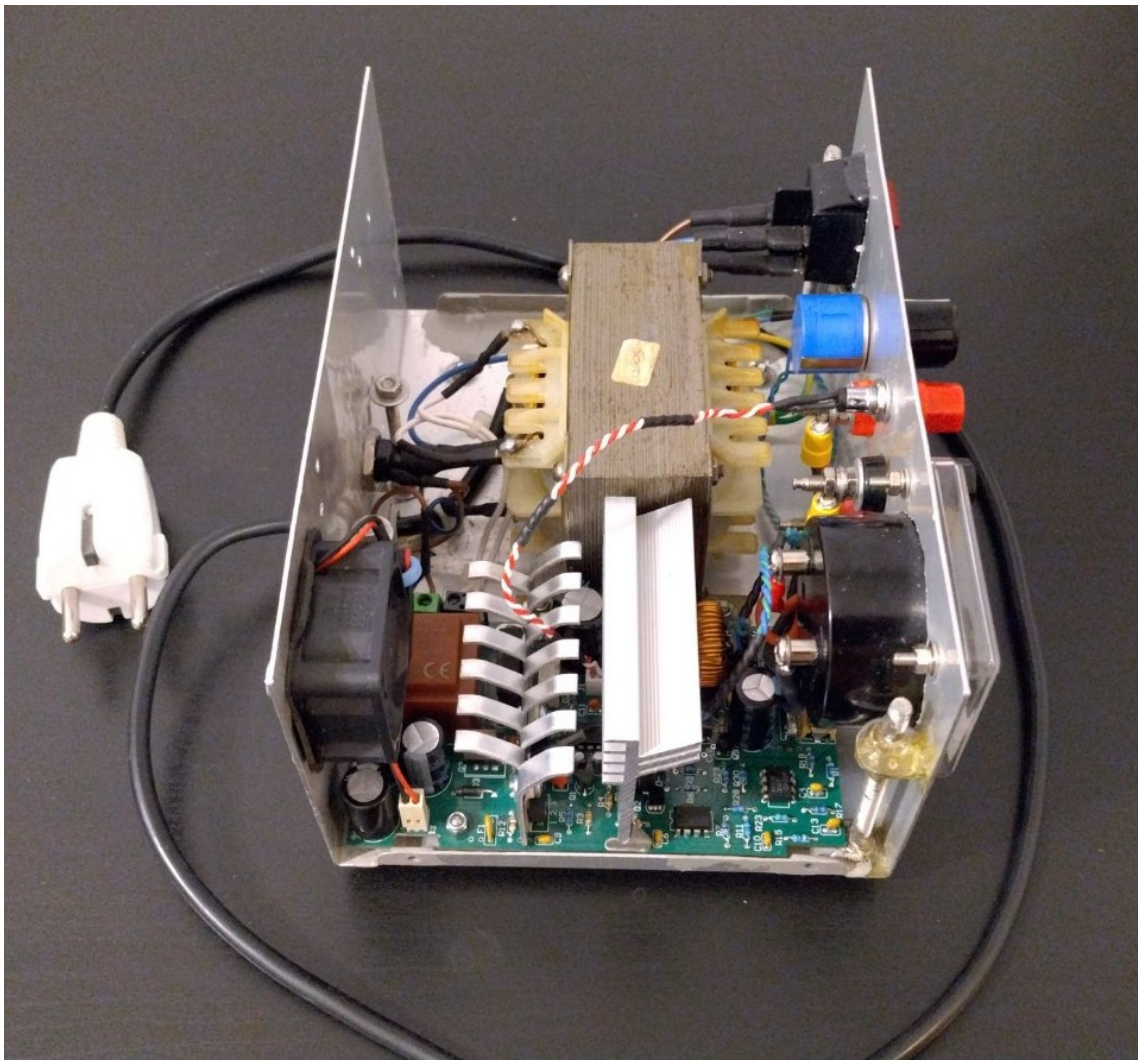Διαθέτει επίσης σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα που ελέγχεται με ένα θερμιστορ πάνω στη ψήκτρα των ρυθμιστών τάσης.



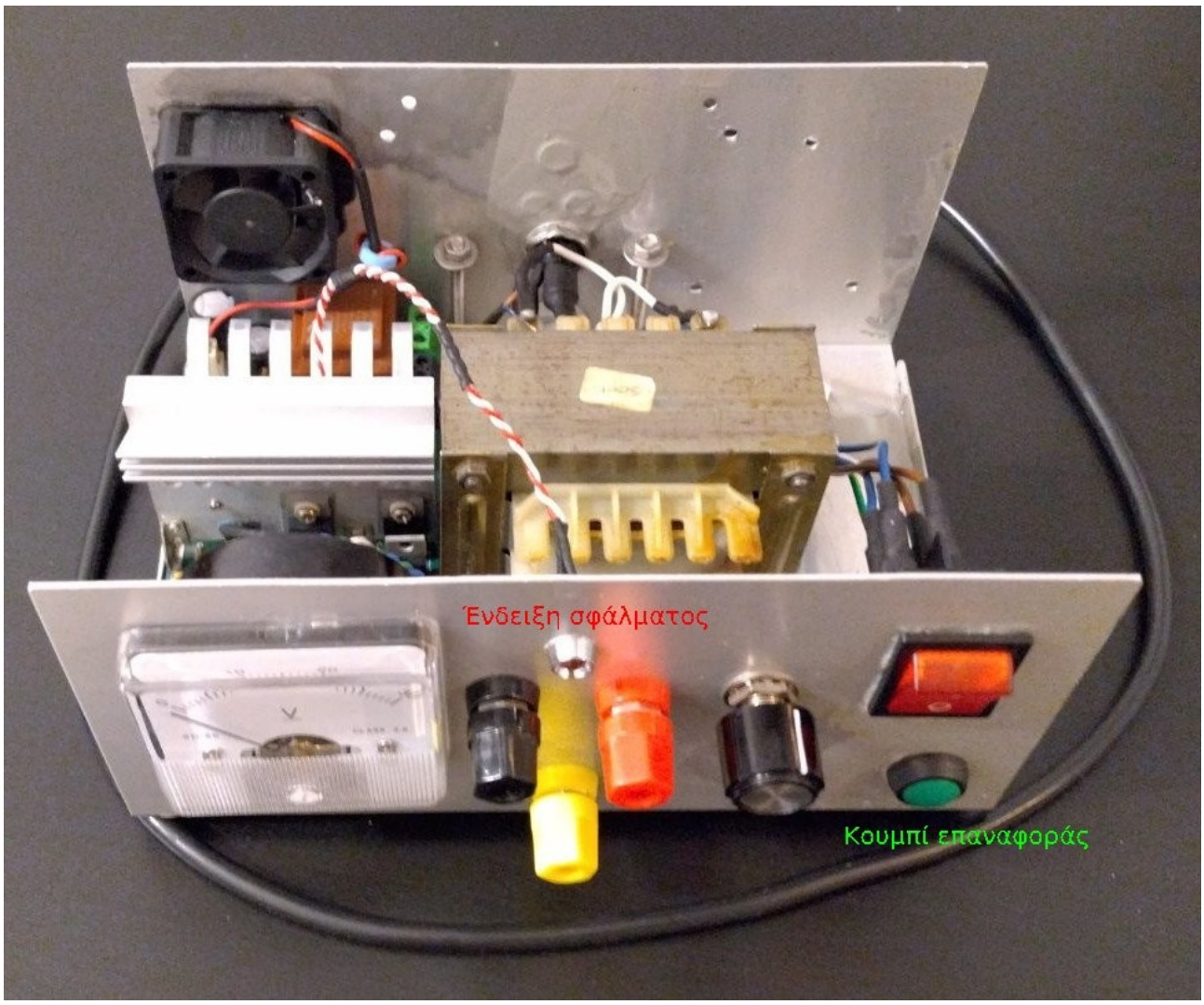
Ένδειξη σφάλματος
Κουμπί επαναφοράς